



2. Αναζητήστε στο Διαδίκτυο ένα σχέδιο σύνδεσης δύο κινητήρων με τον οδηγό L298N και το Arduino. Σχεδιάστε το όσο καλύτερα μπορείτε: